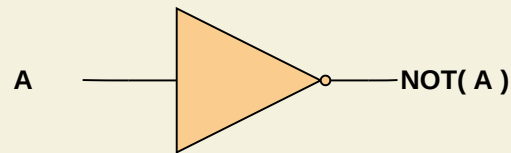


## Tarea #991 - Circuitos digitales

ALUMNO: Adolfo Tun Dzul

### Compuerta NOT


#### Diagrama



#### Captura de pantalla del Circuito NOT


#### Tabla de Verdad

a	Output
0	1
1	0

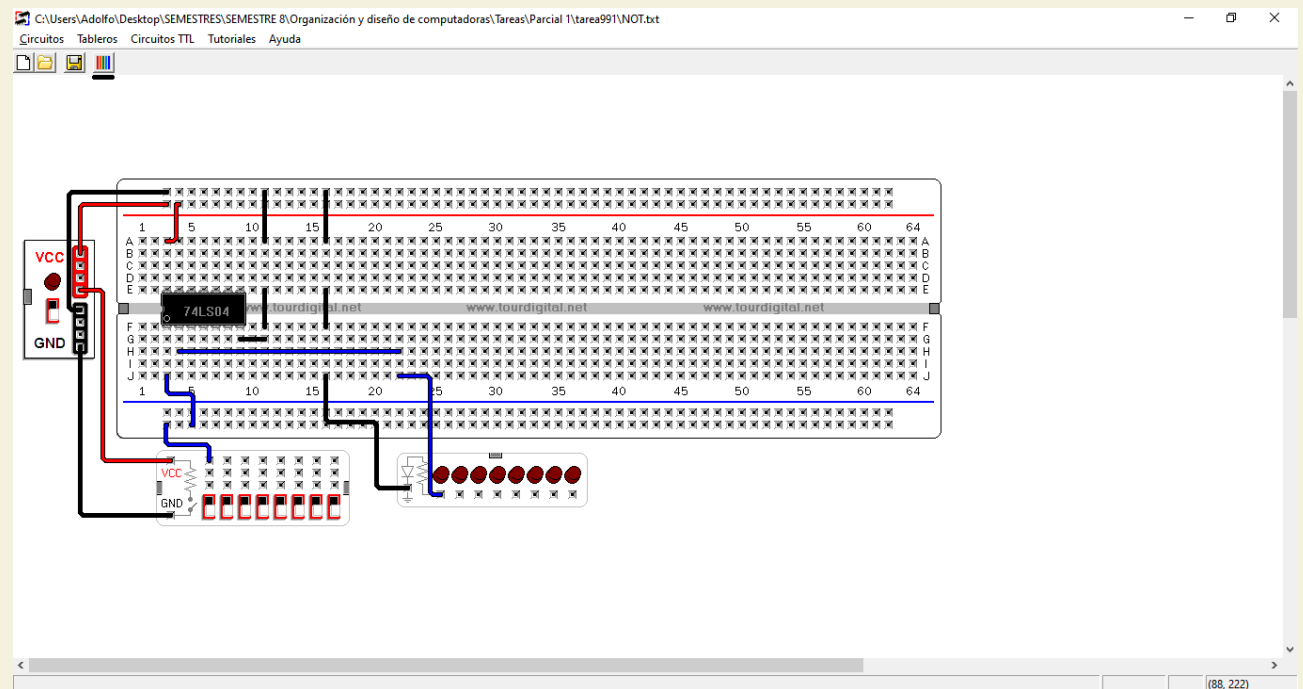

## Compuerta AND - 2 entradas


Diagrama

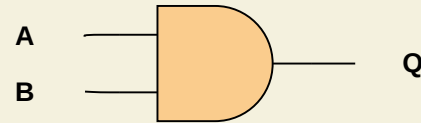

Captura de pantalla del Circuito AND - 2 entradas


Tabla de Verdad

a	b	Output
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

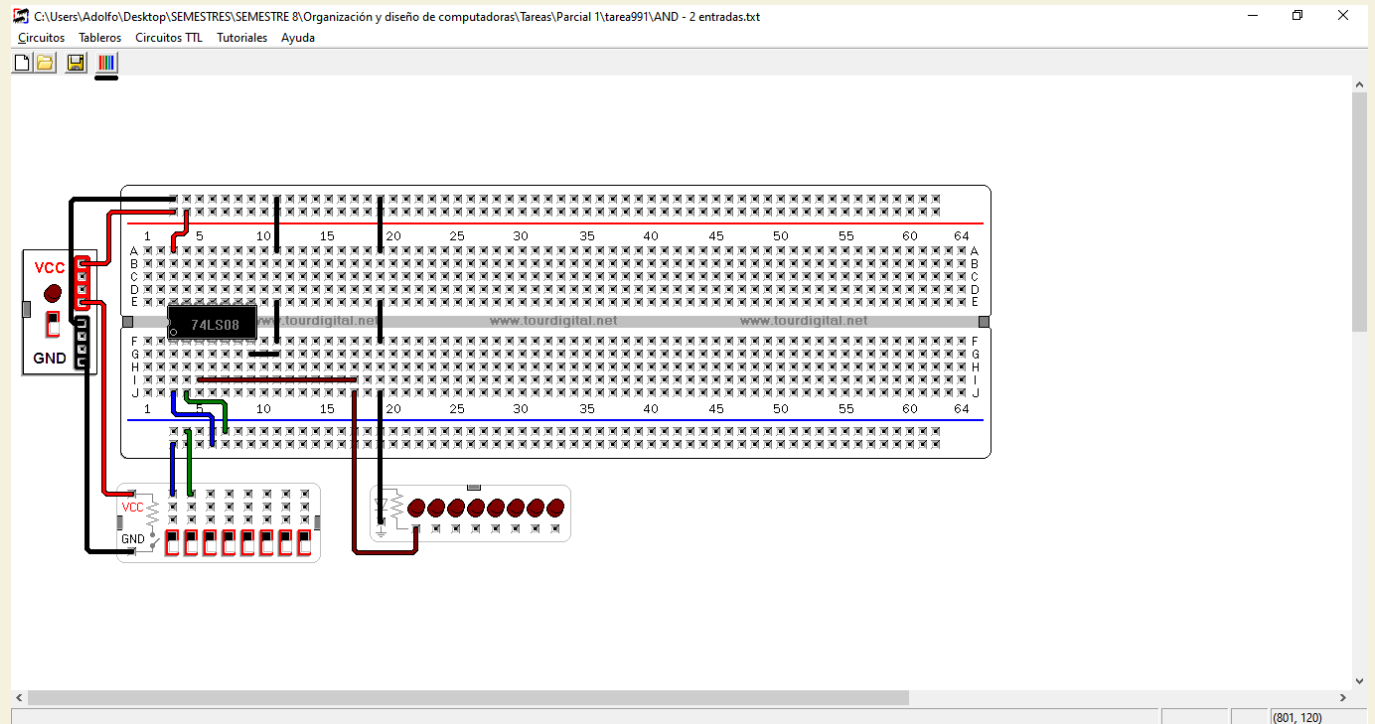

## Compuerta AND - 3 entradas


### Diagrama

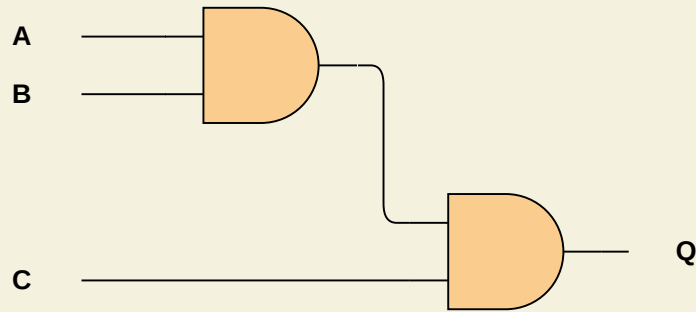

### Captura de pantalla del Circuito AND - 3 entradas


### Tabla de Verdad

a	b	c	Output
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

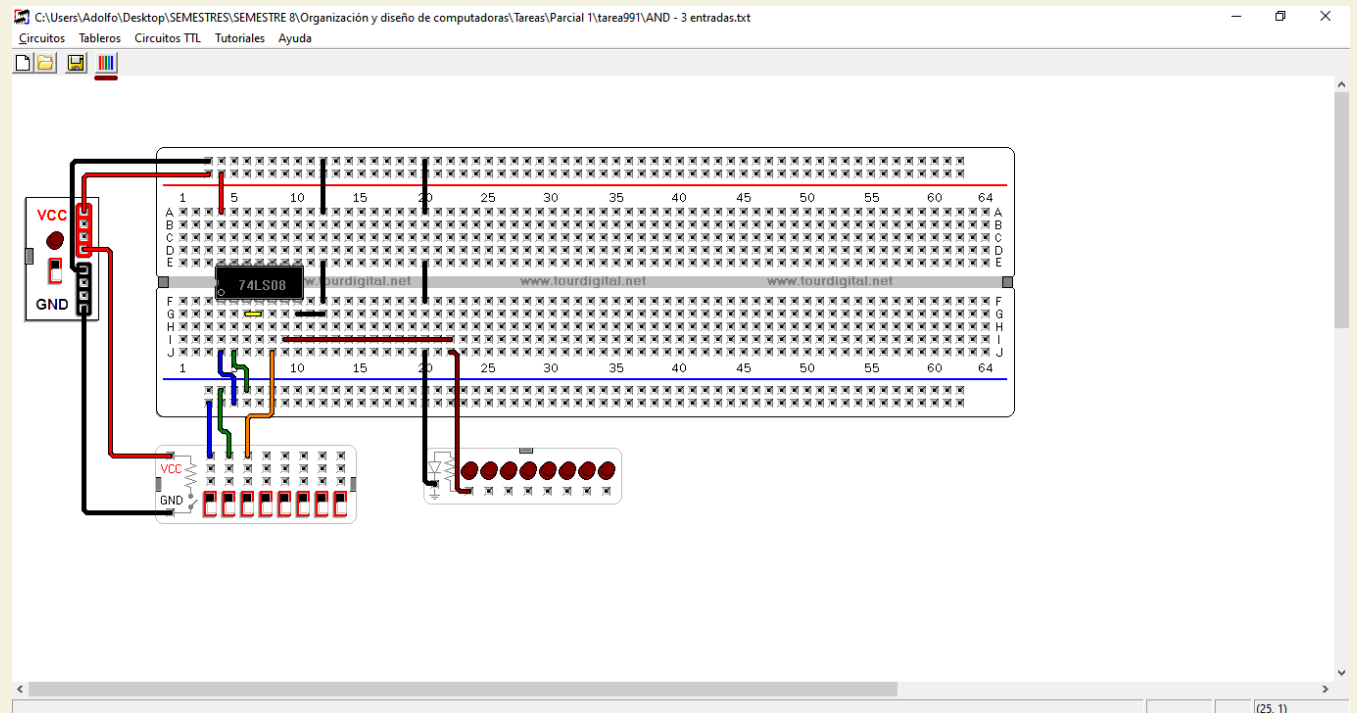

## Compuerta AND - 4 entradas


### Diagrama

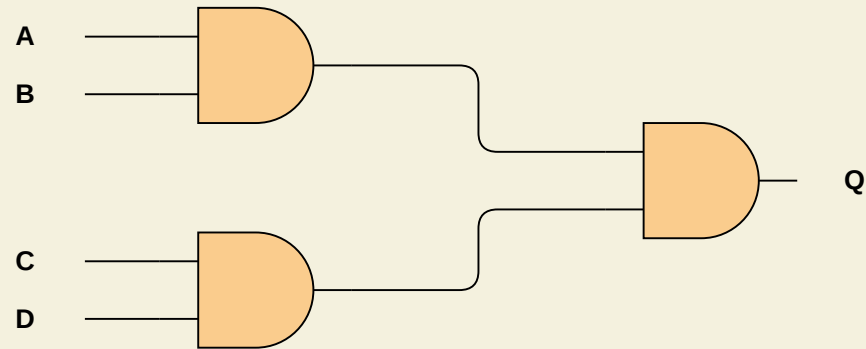

### Tabla de Verdad

a	b	c	d	Output
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1
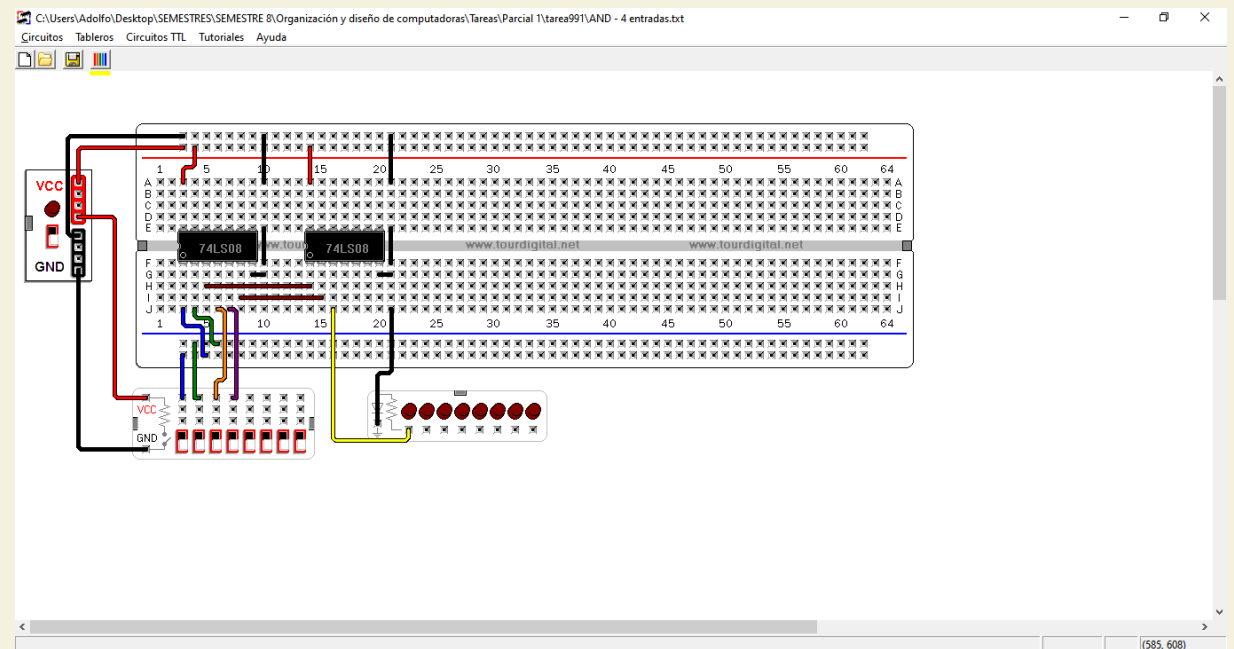
### Captura de pantalla del Circuito AND - 4 entradas



## Compuerta OR - 2 entradas

Diagrama


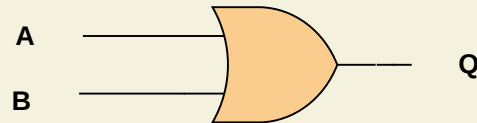


Tabla de Verdad


a	b	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

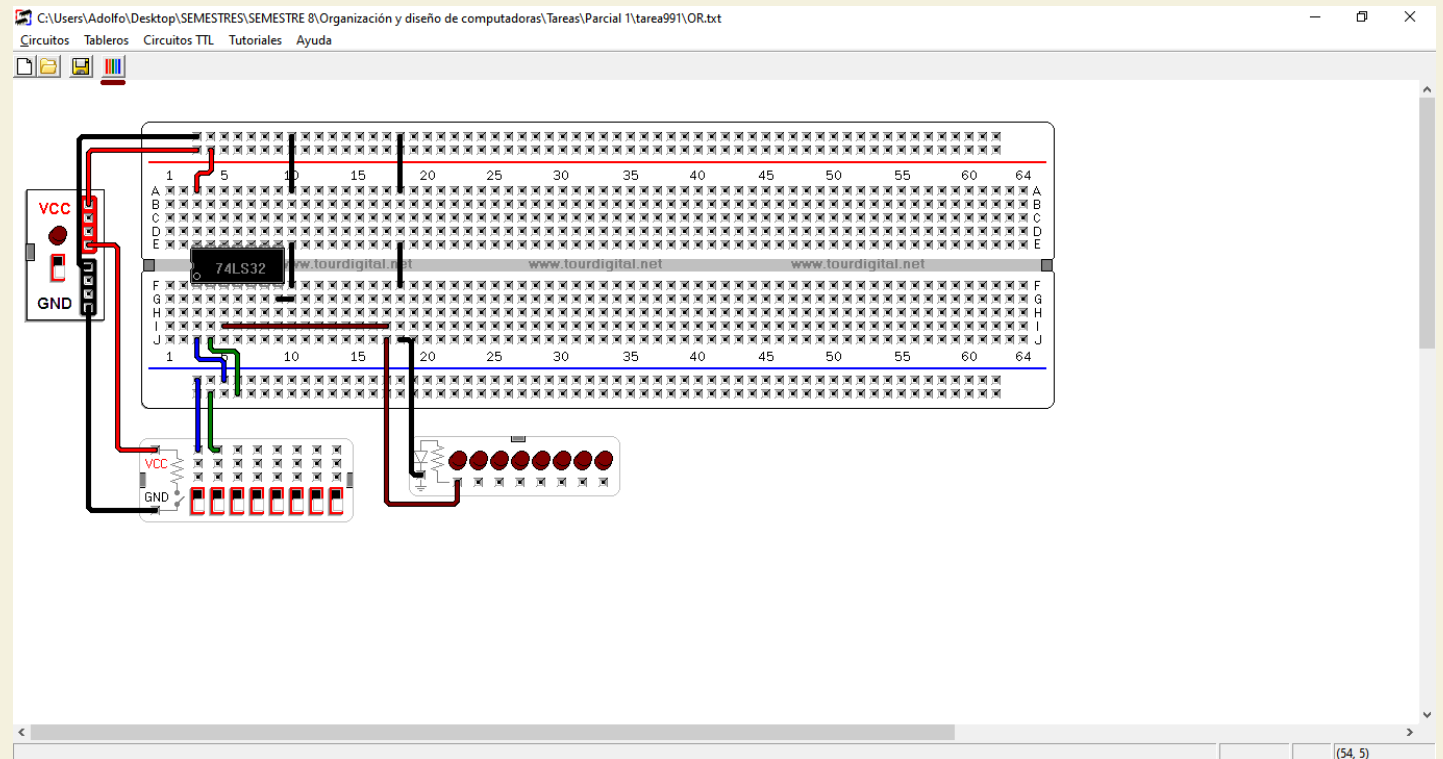Captura de pantalla del Circuito OR - 2 entradas



## Compuerta NAND - 2 entradas


### Diagrama

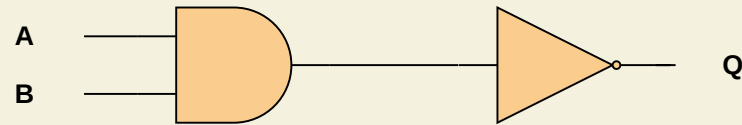

### Captura de pantalla del Circuito NAND - 2 entradas


### Tabla de Verdad

a	b	Output
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

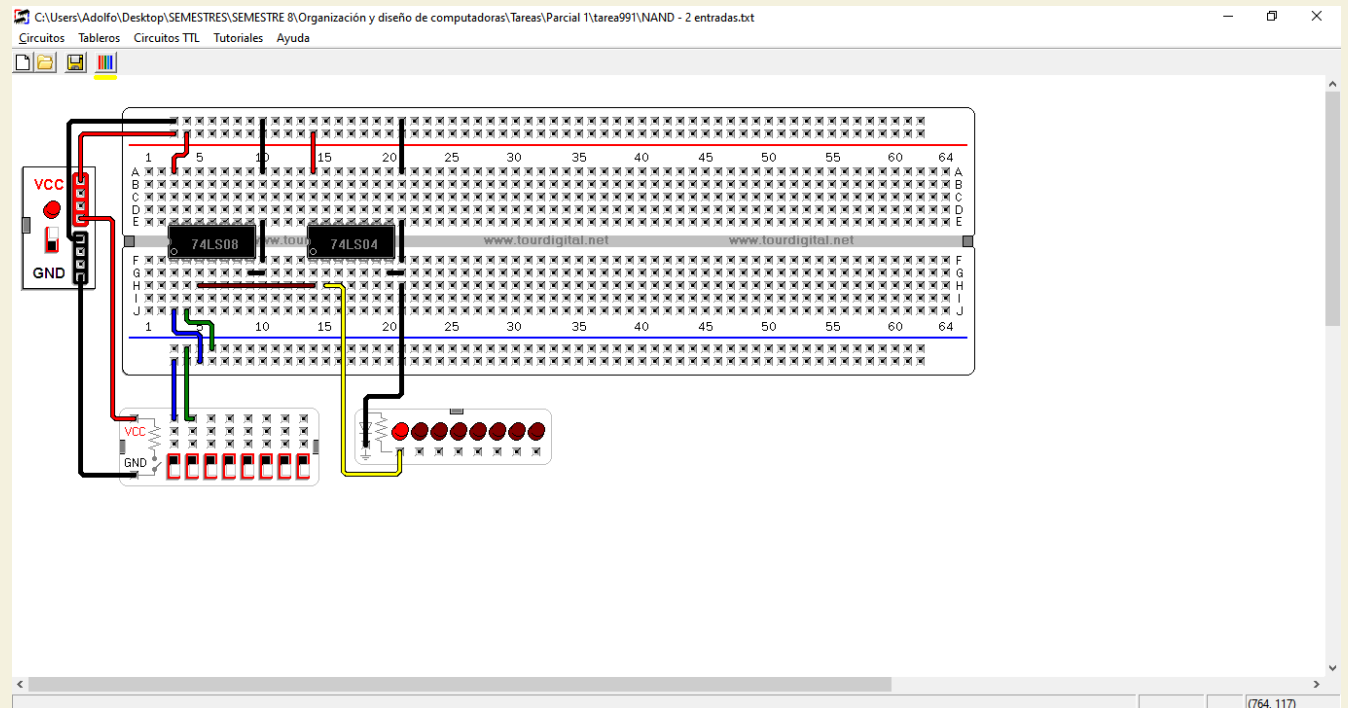

## Compuerta NAND - 3 entradas


### Diagrama

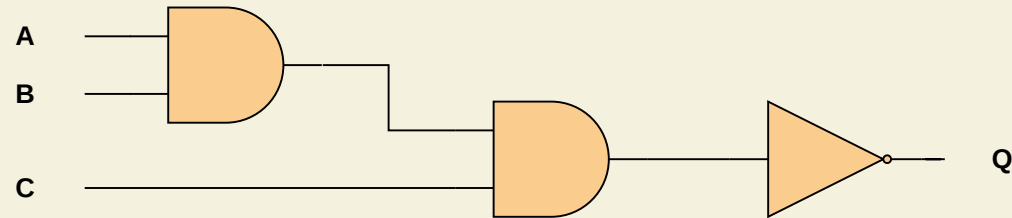

### Captura de pantalla del Circuito NAND - 3 entradas


### Tabla de Verdad

a	b	c	Output
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

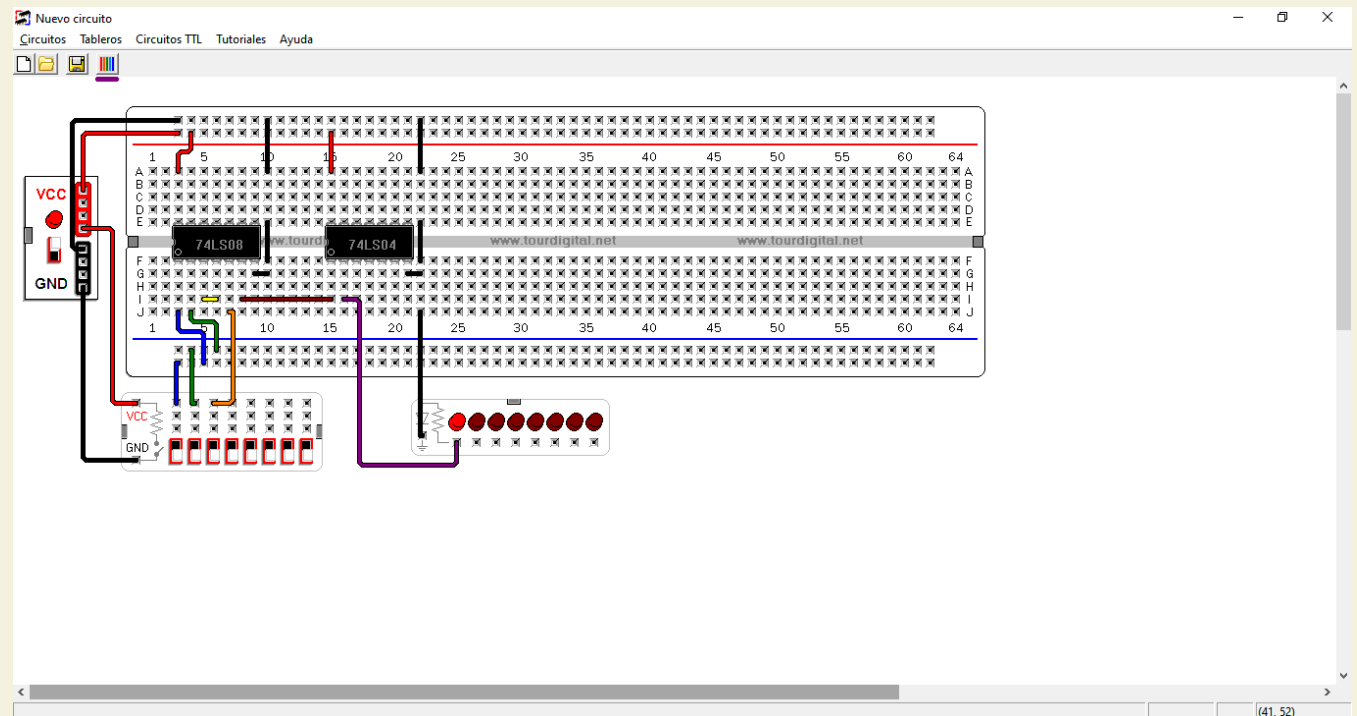

## Compuerta NAND - 4 entradas


### Diagrama

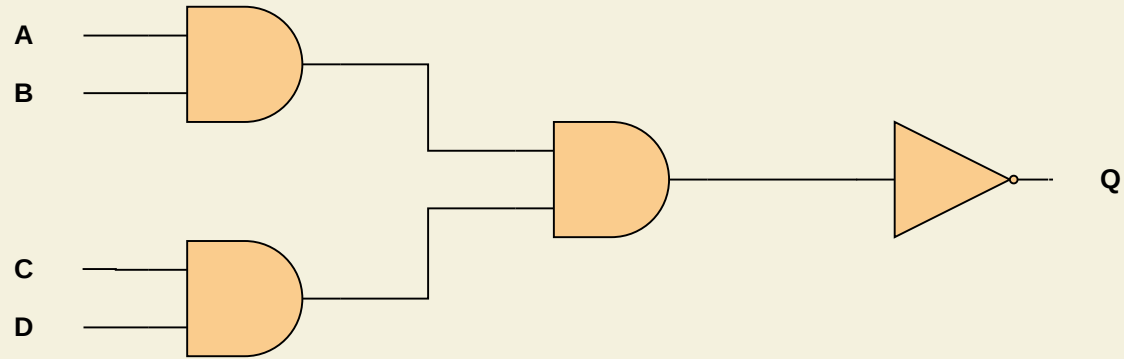

### Captura de pantalla del Circuito NAND - 4 entradas

### Tabla de Verdad

a	b	c	d	Output
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

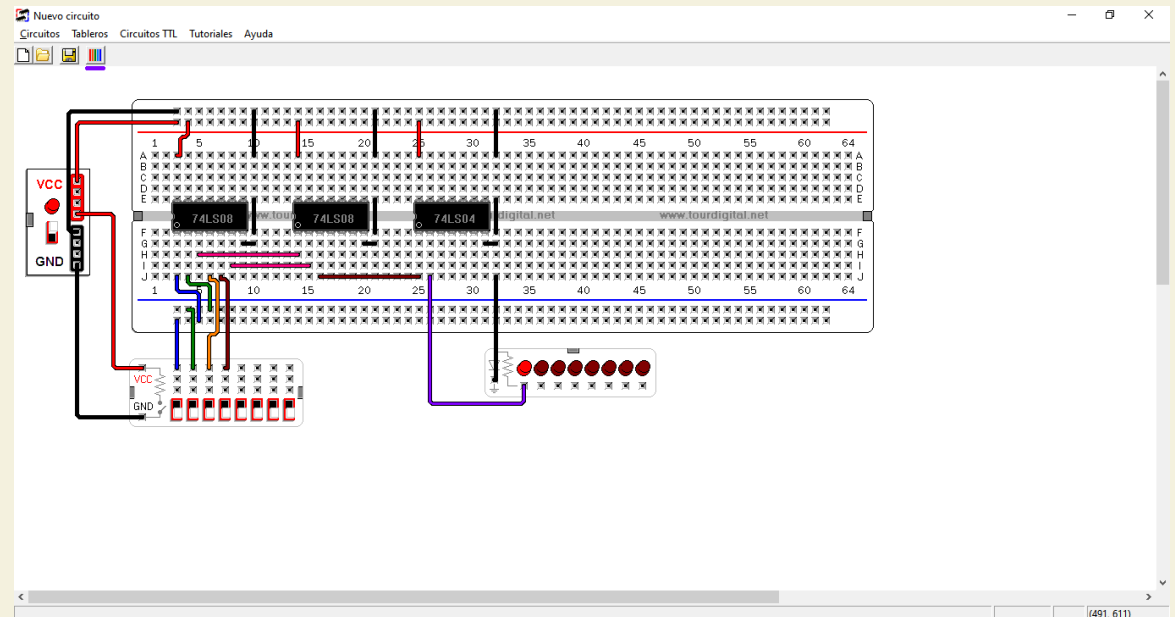



## Compuerta NAND - 8 entradas

Diagrama


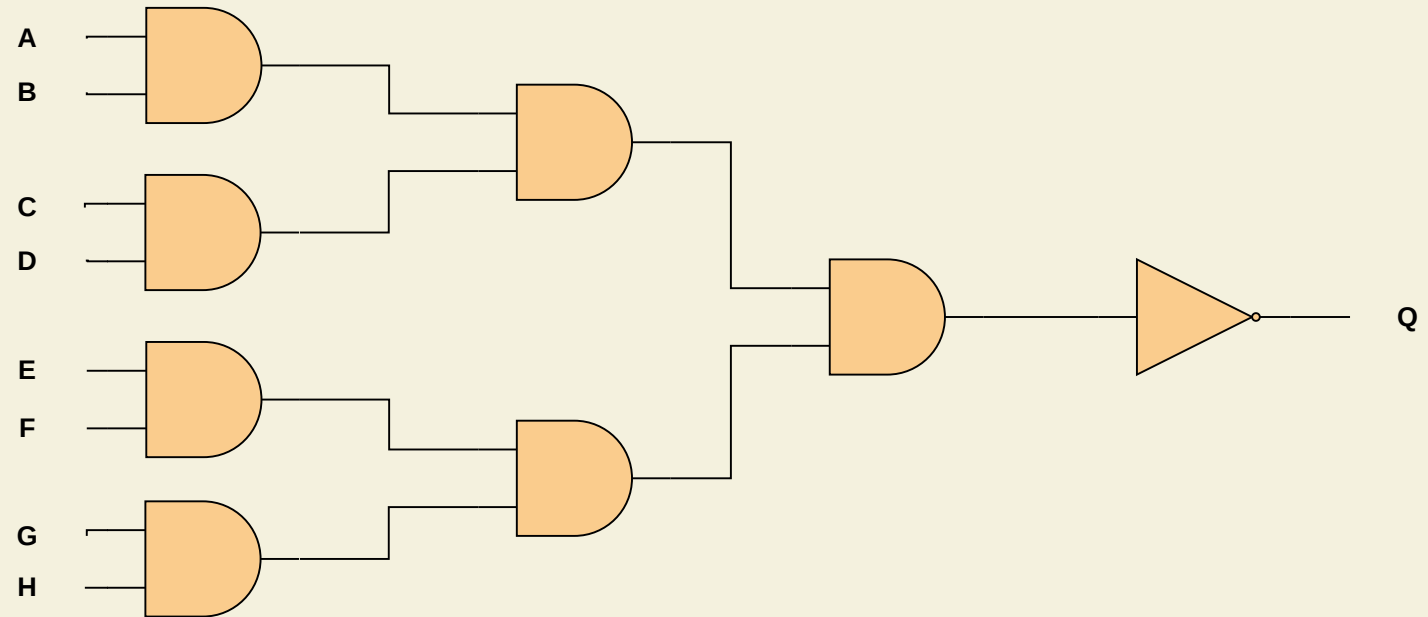


Tabla de Verdad

a	b	c	d	e	f	g	h	output
0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	0	0	0	1	0	1	1
0	0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	1	1	0	1
0	0	0	0	0	1	1	1	0
0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	0	1	0	1	0	1
0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	1	0	1	1	1
0	0	0	0	1	0	1	1	1
0	0	0	0	1	0	1	1	1
0	0	0	0	1	0	1	1	1
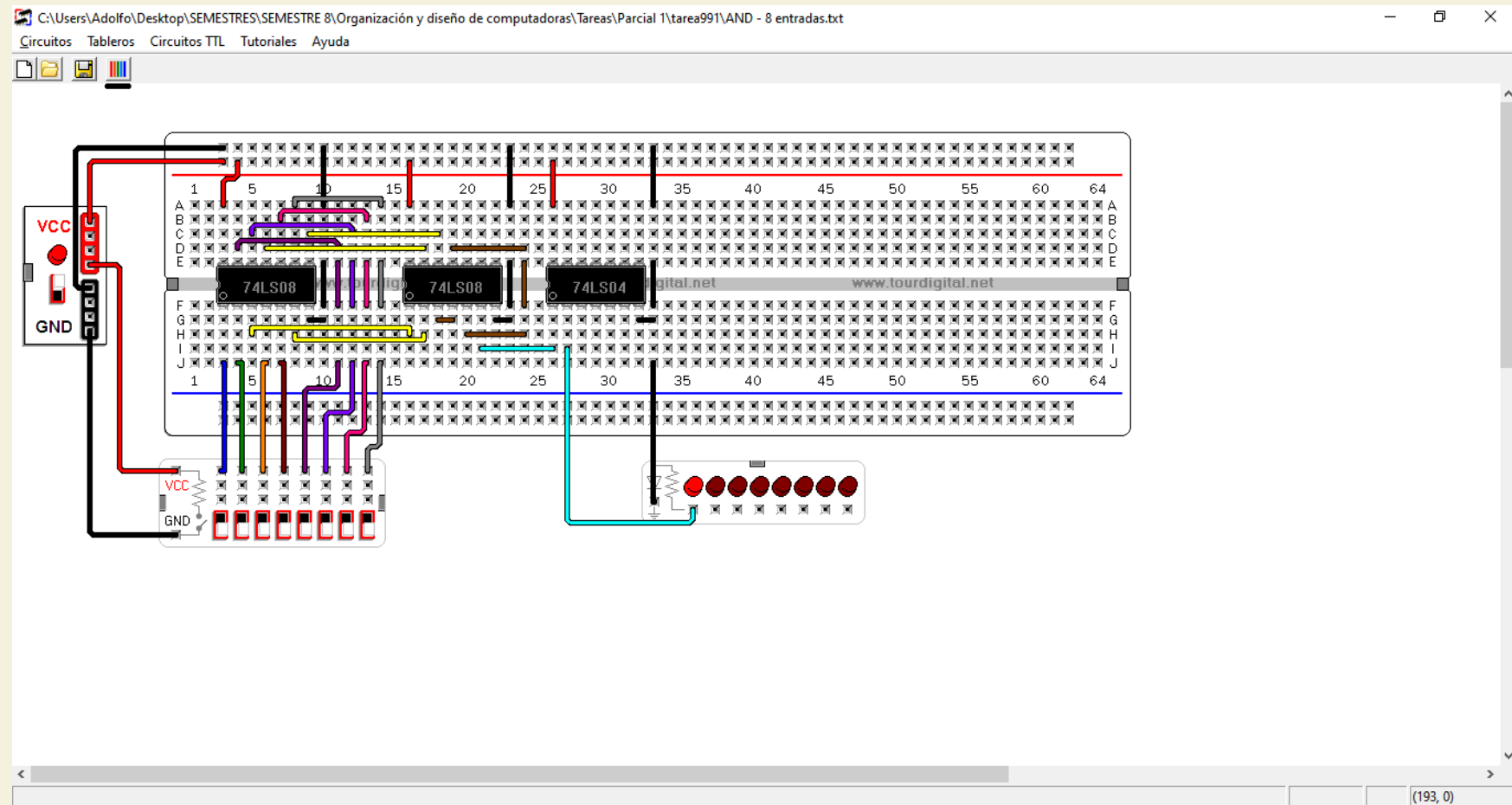
# Captura de pantalla del Circuito NAND - 8 entradas



## Compuerta NAND - 13 entradas

Diagrama


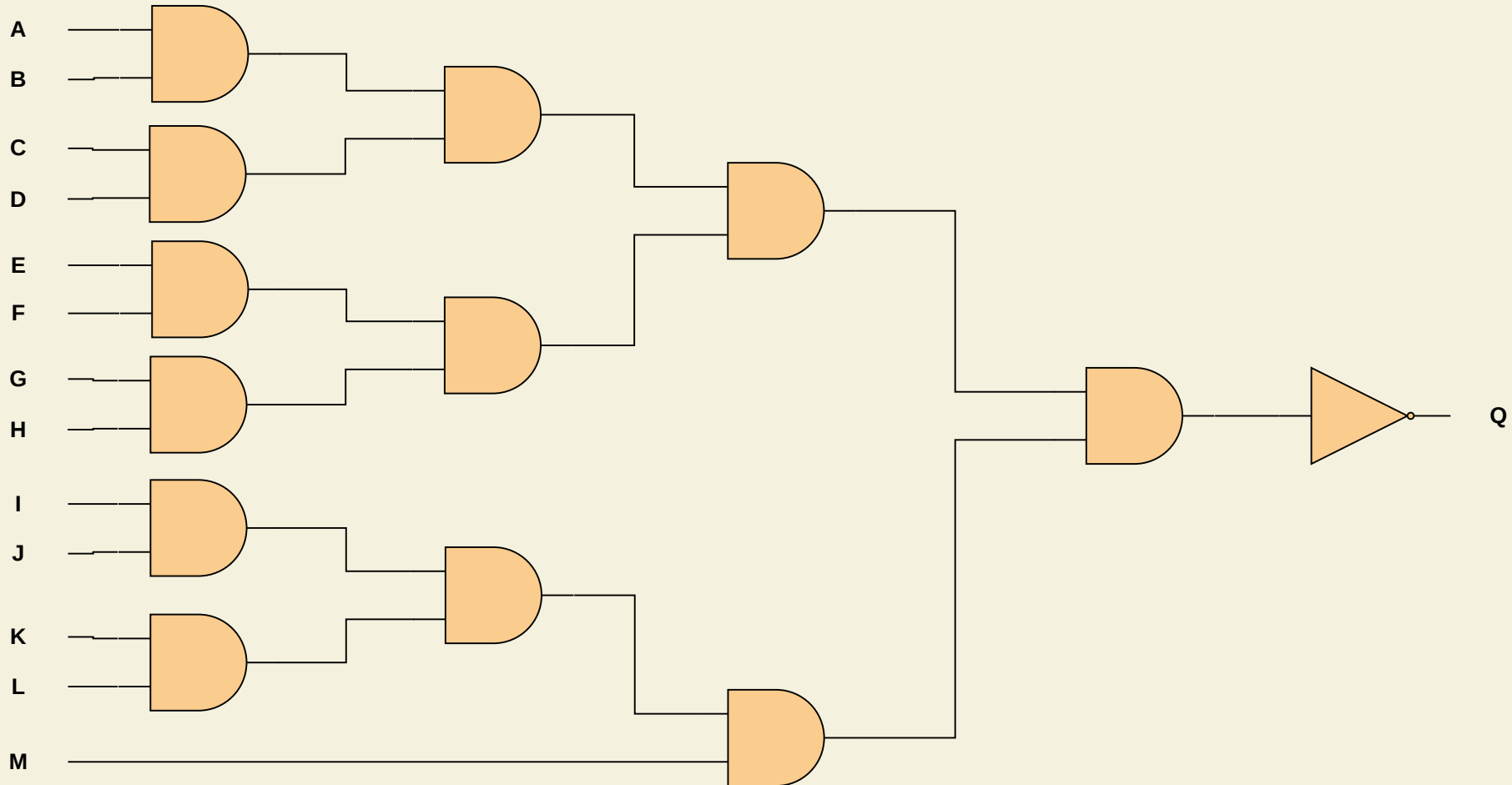


Tabla de Verdad

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	output
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

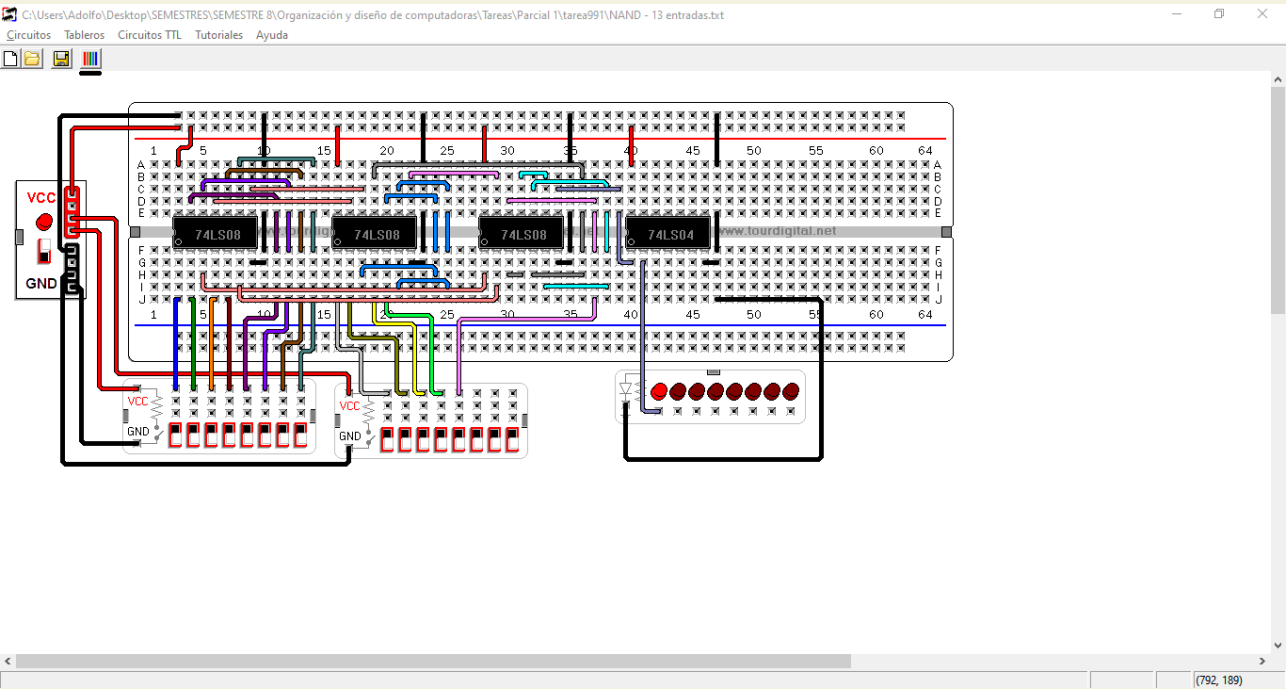
Captura de pantalla del Circuito NAND - 13 entradas



**NOTA IMPORTANTE:** La tabla de verdad se encuentra completa en un pdf dentro de la carpeta *tarea991* bajo el nombre de **"tabla de verdad NAND - 13 entradas"**

## Compuerta NOR - 2 entradas


### Diagrama

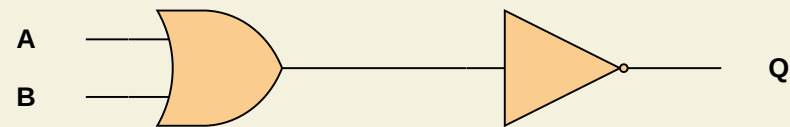

### Tabla de Verdad

a	b	Output
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0
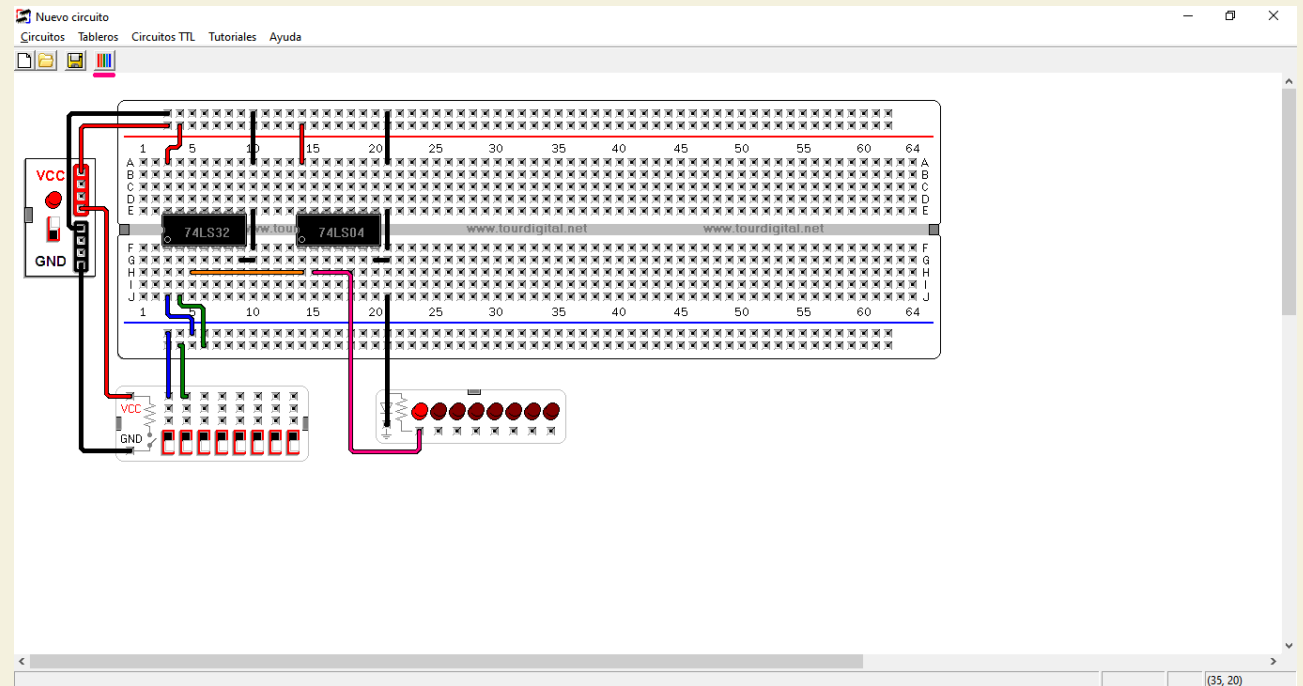
### Captura de pantalla del Circuito NOR - 2 entradas



## Compuerta NOR - 3 entradas

Diagrama


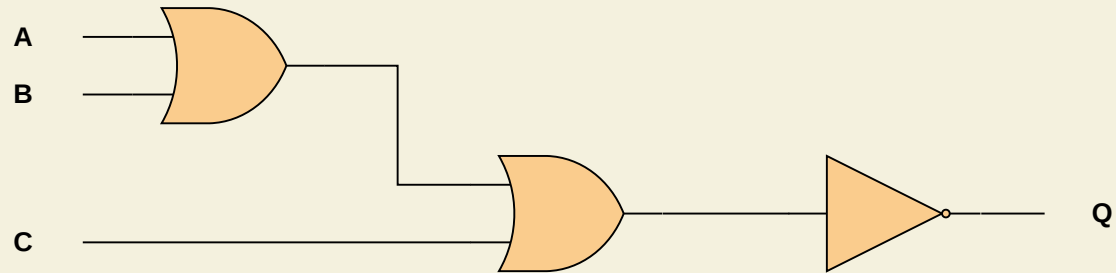


Tabla de Verdad

a	b	c	Output
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

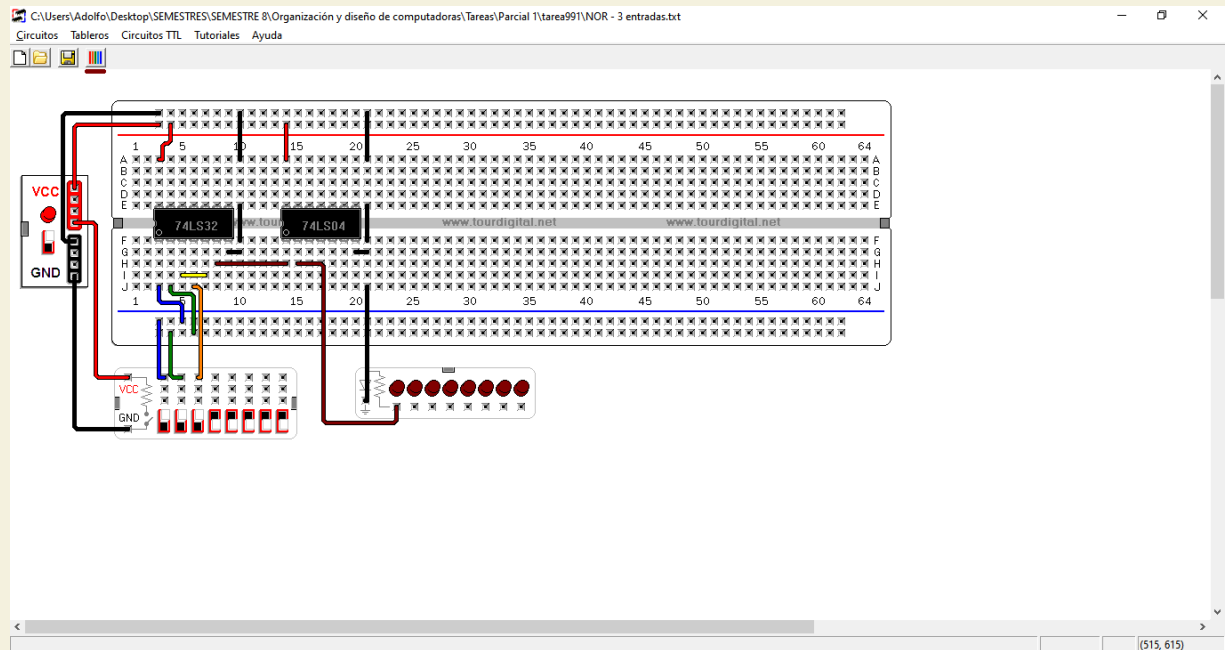Captura de pantalla del Circuito NOR - 3 entradas



## Compuerta NOR - 5 entradas

Diagrama


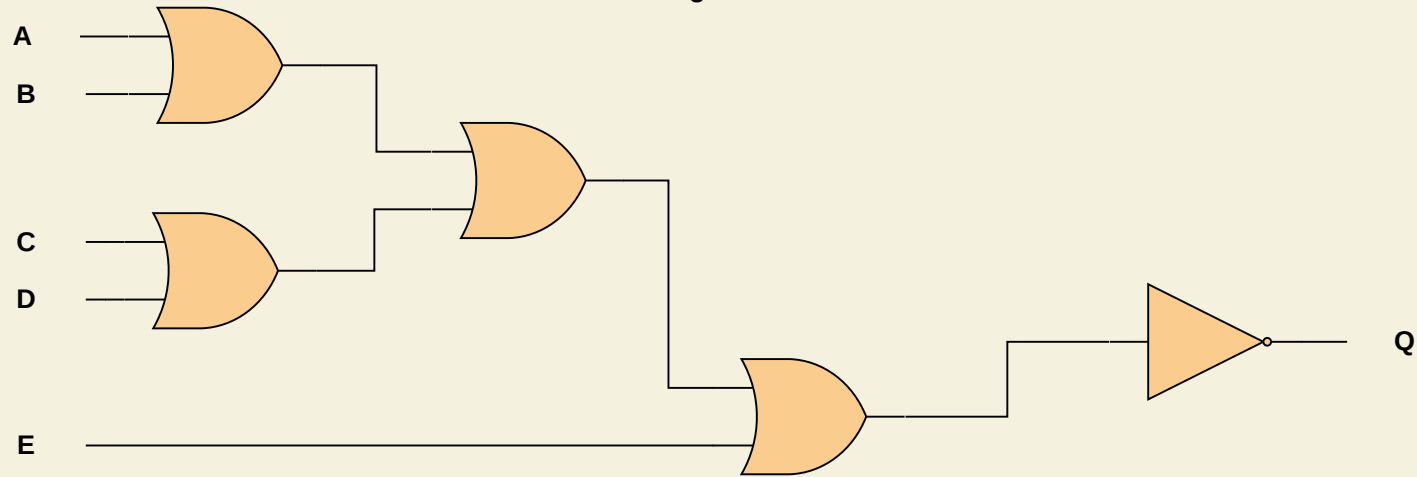


Tabla de Verdad


a	b	c	d	e	Output
0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0

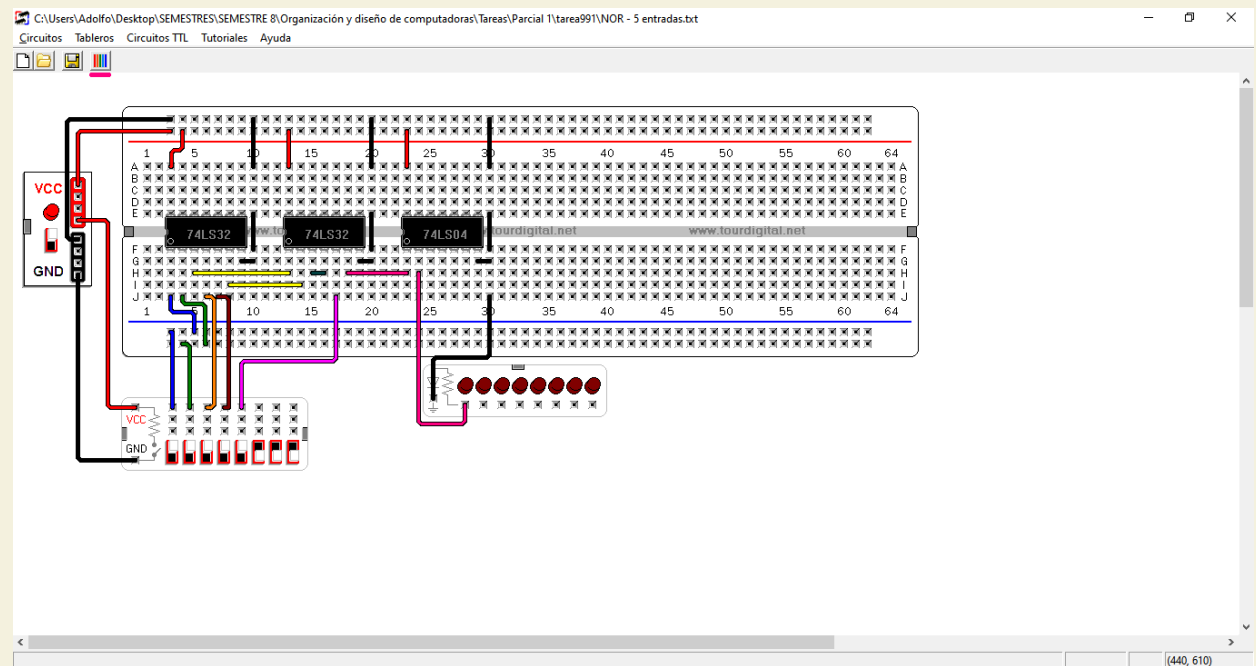Captura de pantalla del Circuito NOR - 5 entradas



## Compuerta XOR - 2 entradas

Diagrama

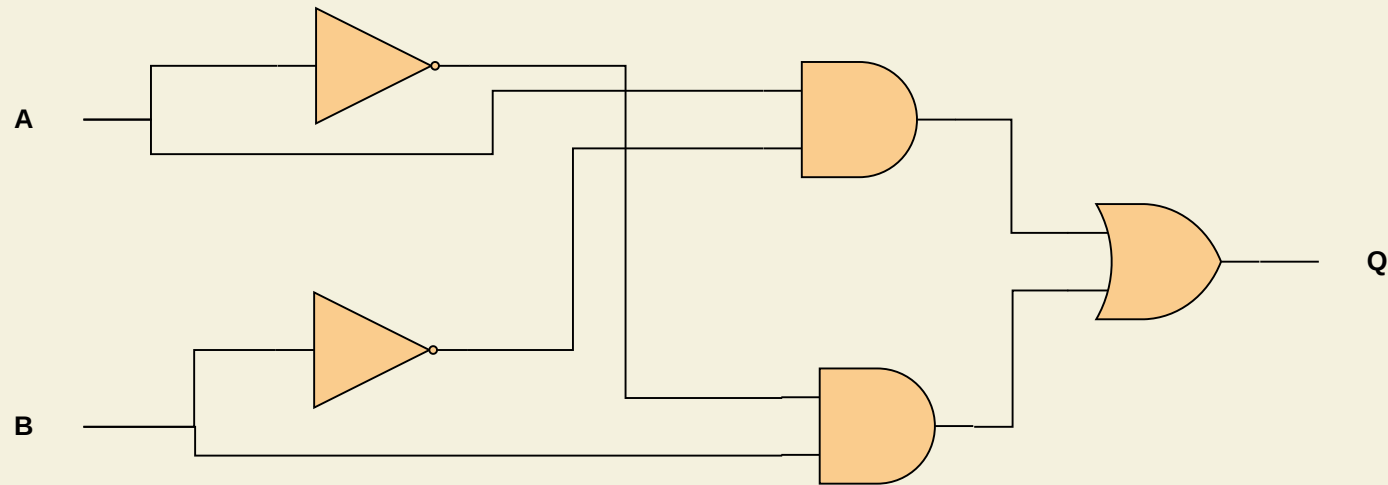

Captura de pantalla del Circuito XOR - 2 entradas

Tabla de Verdad

a	b	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

